
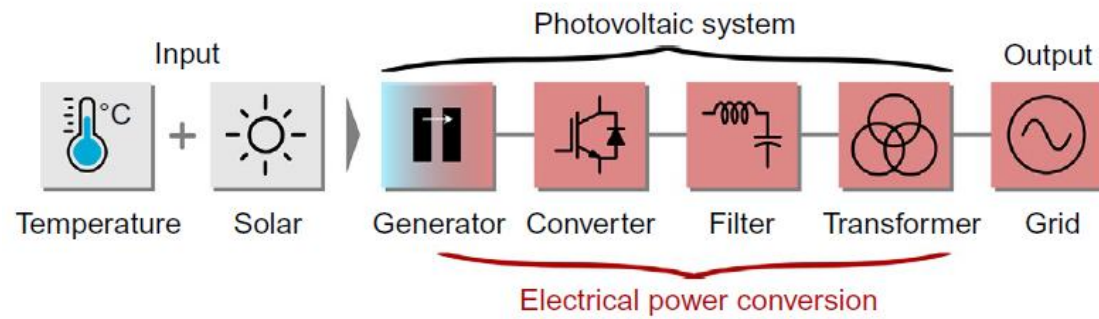


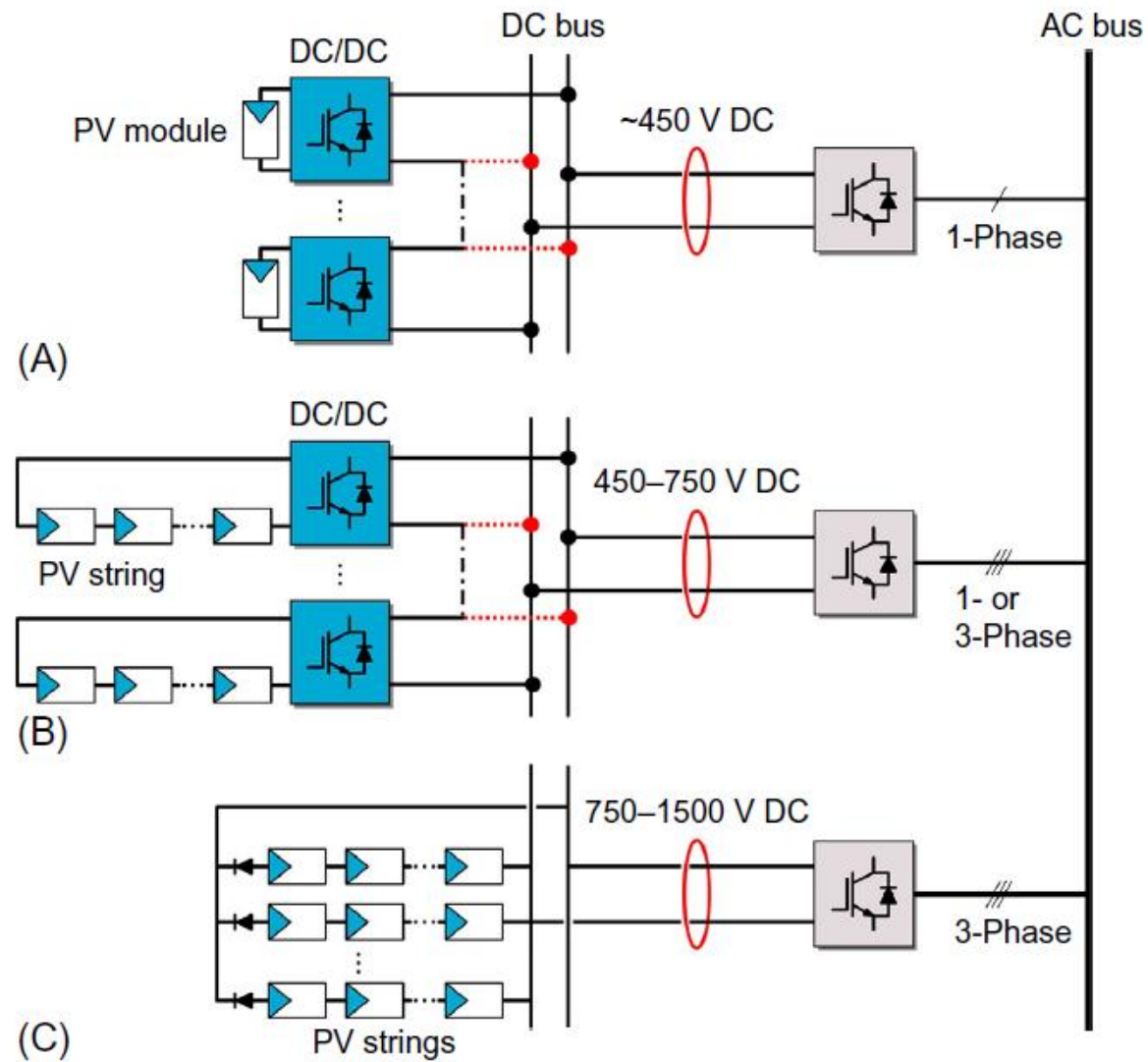
Sistemas Fotovoltaicos conectados à rede elétrica





Configurações de Conexão




Visão Geral com conexão DC-DC e DC-AC

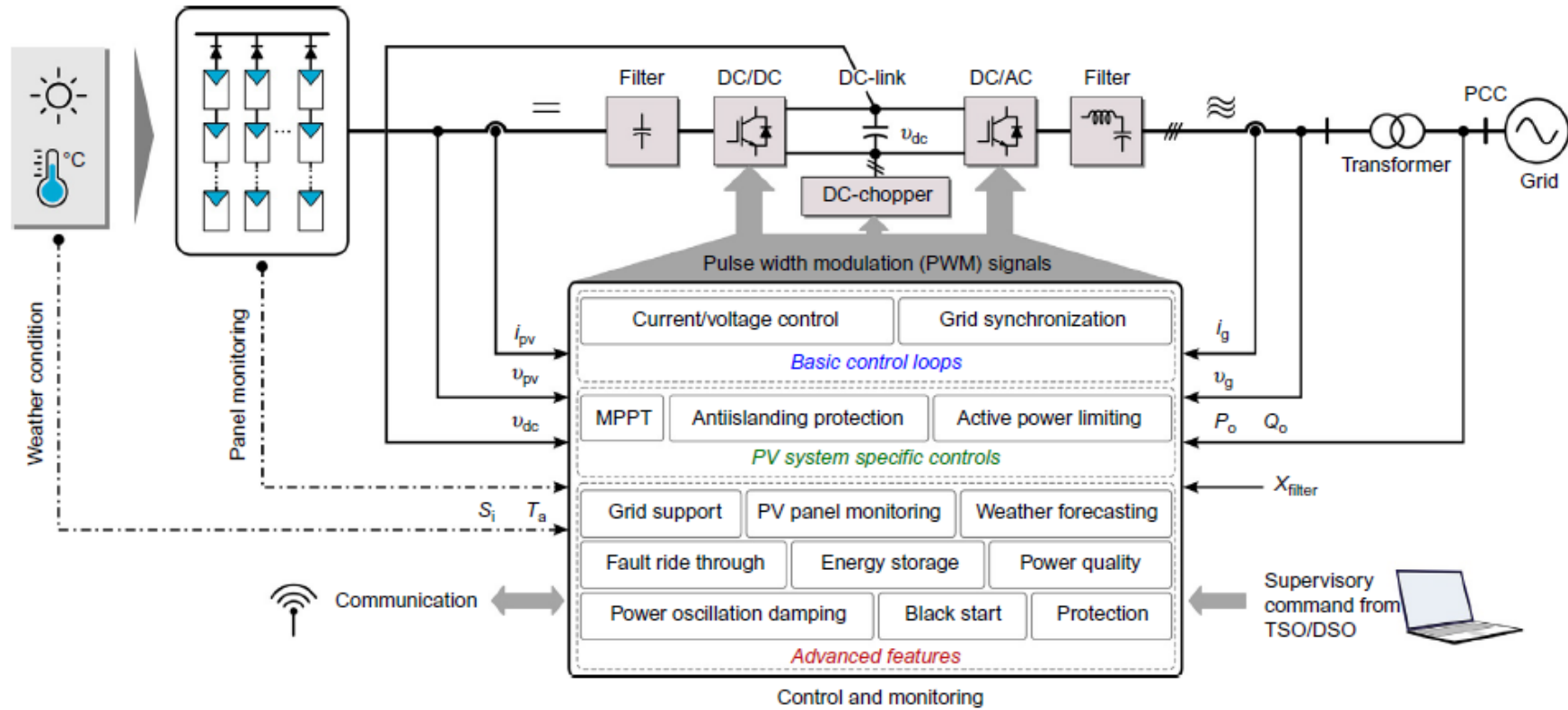



Sobre normas e multifuncionalidade

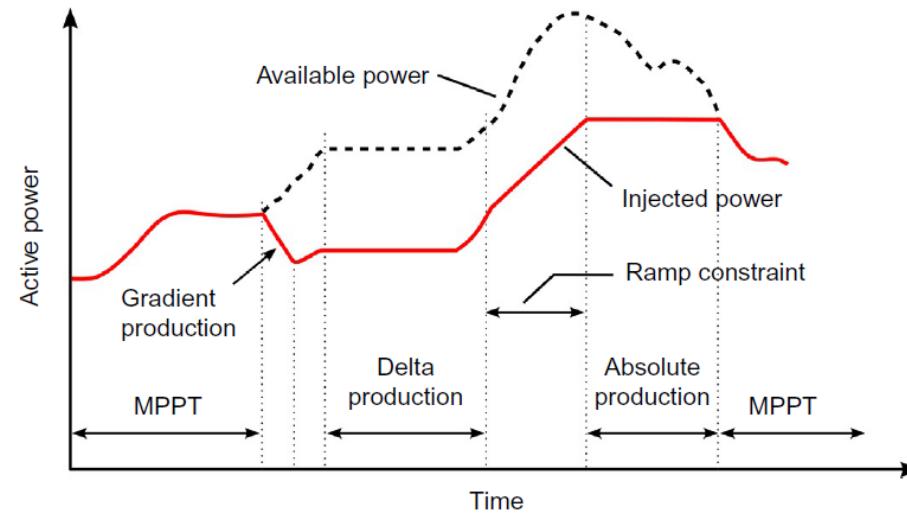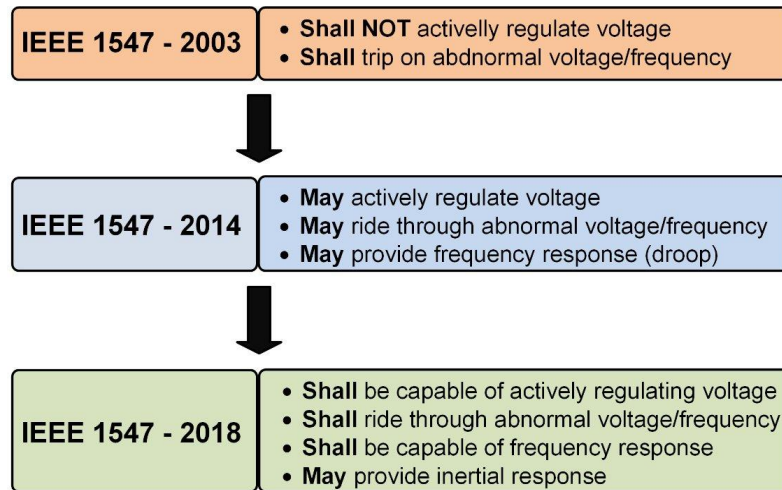

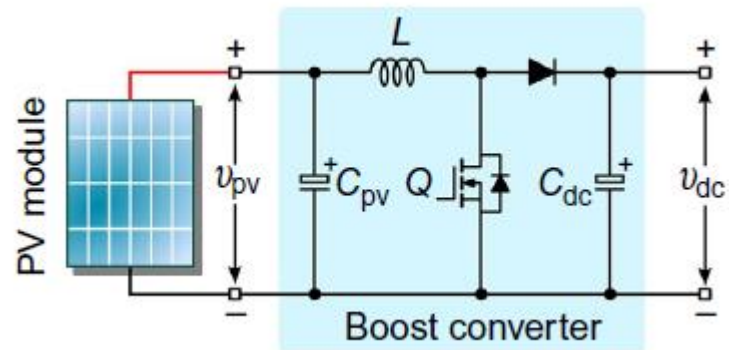Considerações iniciais sobre o conversor DC-DC Boost



Modelagem do painel fotovoltaico

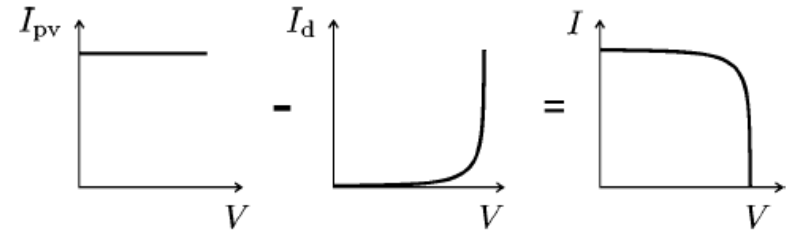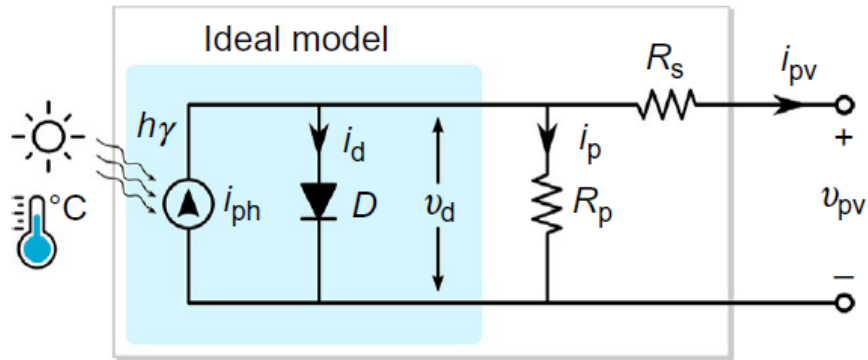


$$i_{pv} = i_{ph} - i_d - i_p$$



$$i_{ph} = \left[I_{scn} \left(\frac{R_p + R_s}{R_p} \right) + K_i (T - T_n) \right] \cdot \frac{G}{G_n}$$

$$i_d = I_s \left[\exp \left(\frac{v_d}{\alpha V_t} \right) - 1 \right]$$



$$i_p = \frac{v_d}{R_p}$$

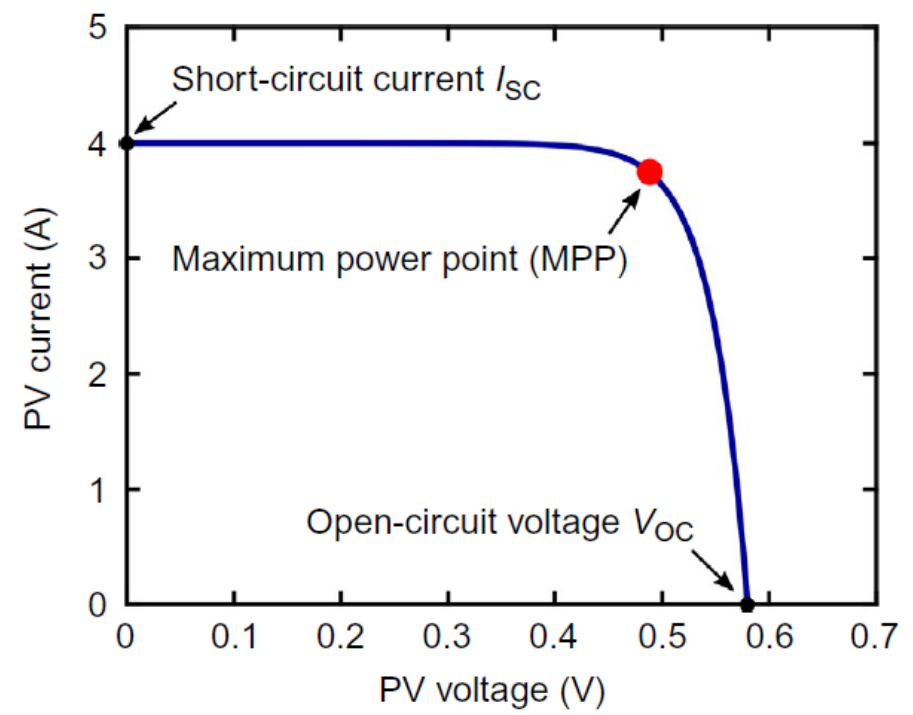

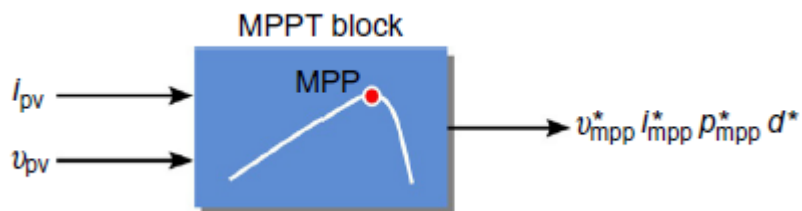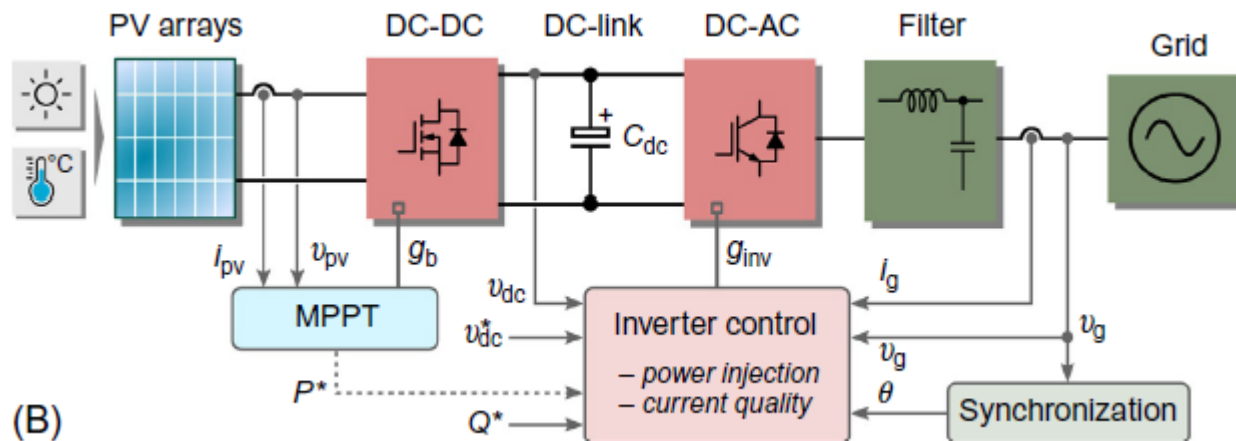
Mais sobre a visão geral e algoritmos de rastreamento de máxima extração de potência do painel




Método Perturba e Observa (P&O)

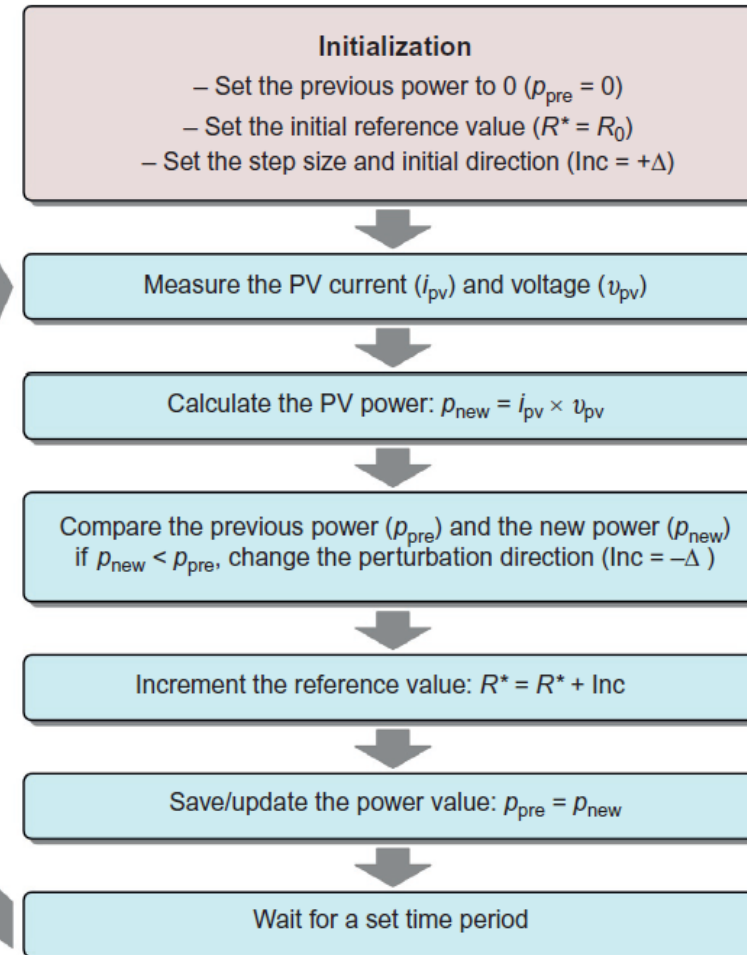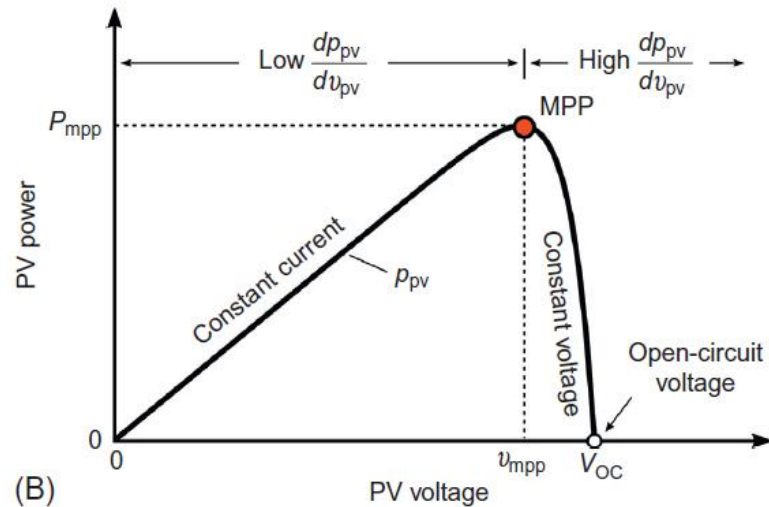

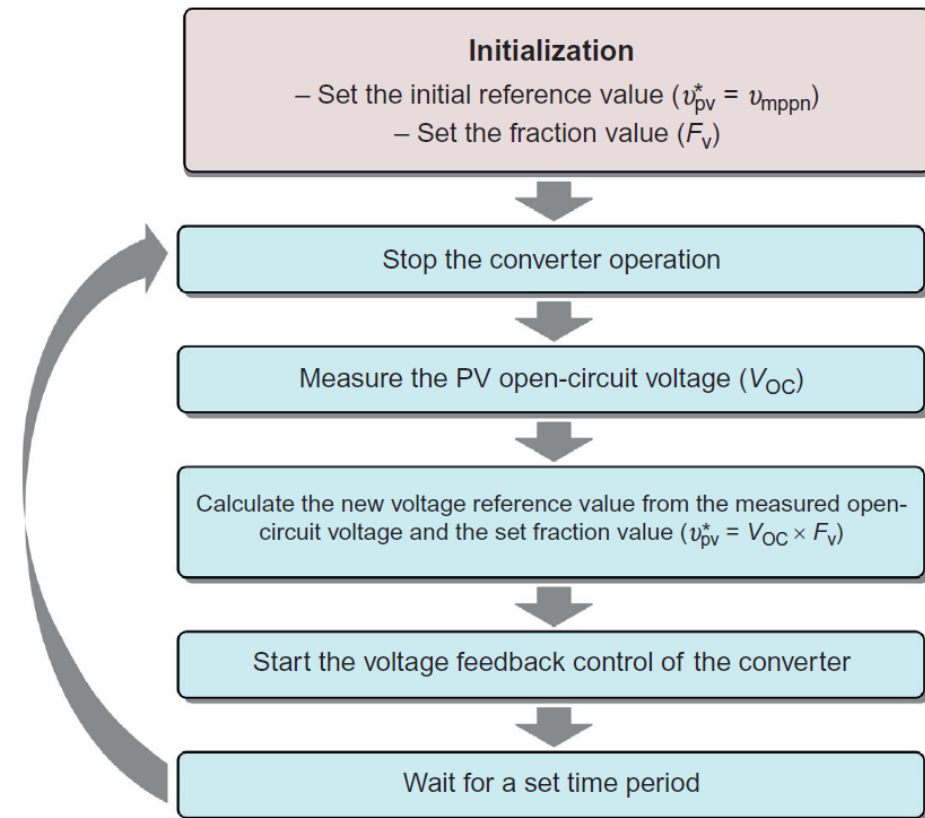
Método da Tensão de circuito aberto fracional



Modelagem e controle do Conversor Boost

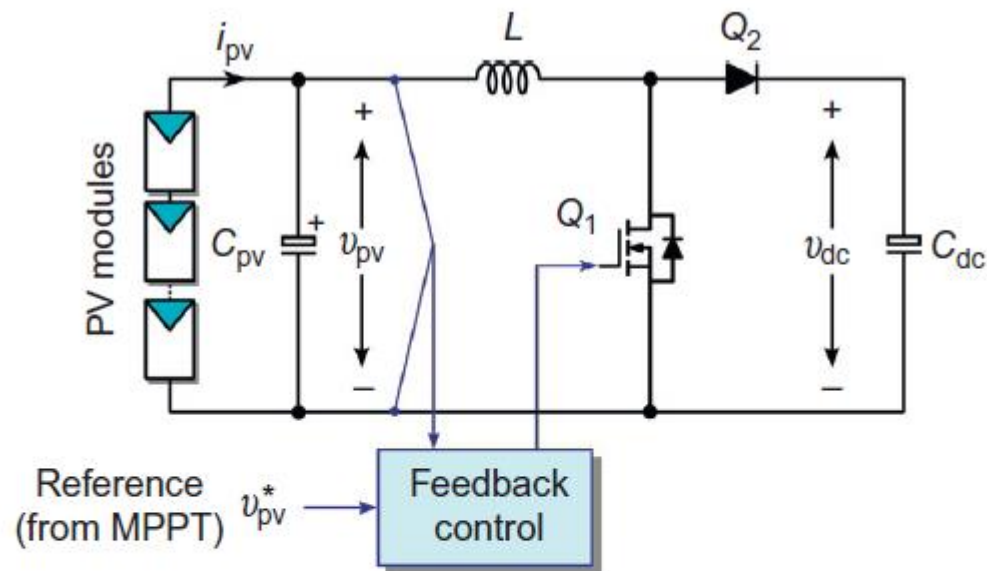

(A)

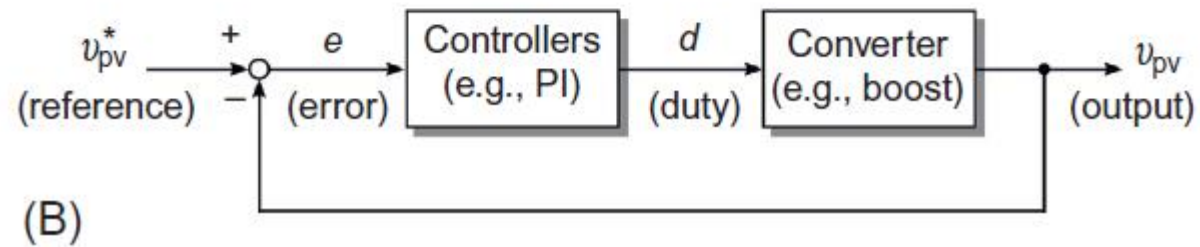

(B)

Referência:

