
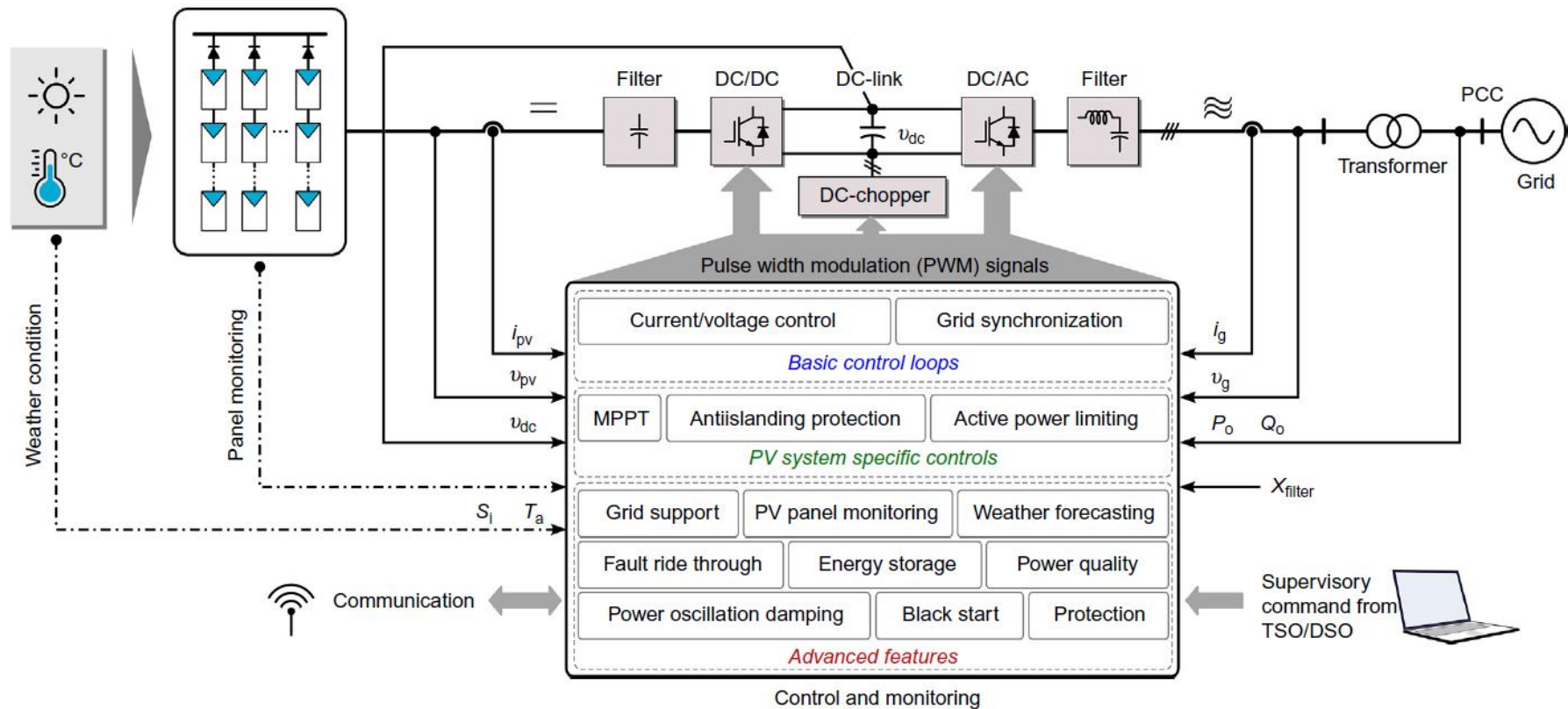


Necessidade de Sincronismo

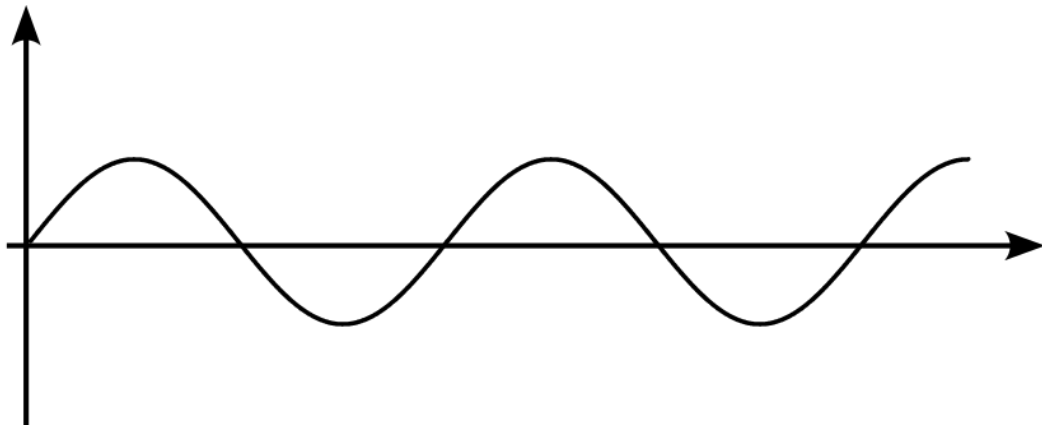

Sincronizador de Fase (Phase-Locked Loop – PLL)




Quero um sinal que me dê informação de fase (do ângulo) desse seno:





Como produzir esse sinal sincronizado com o seno, e que reseta a cada 2π (360°)?

R:

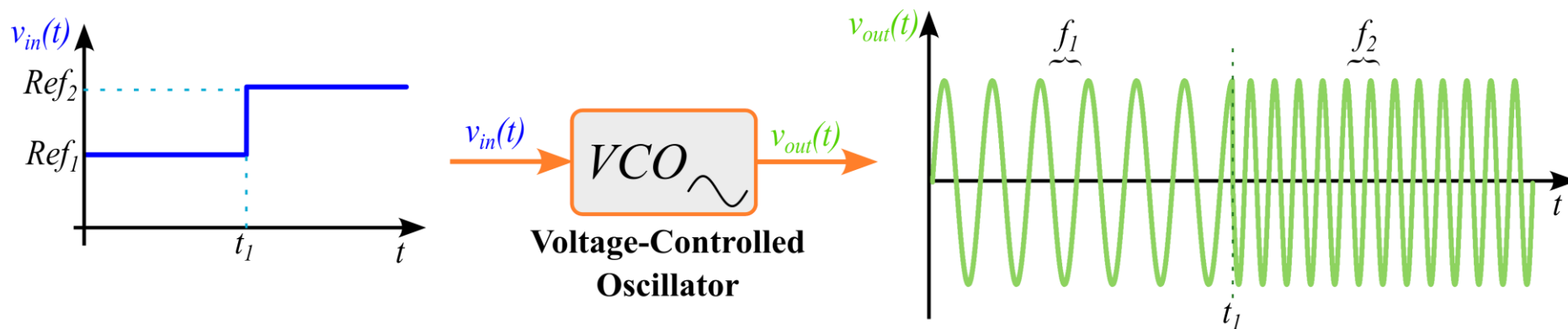

Realizando agora o VCO:

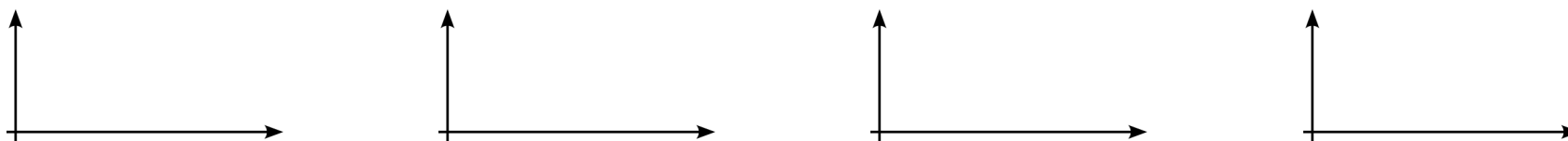

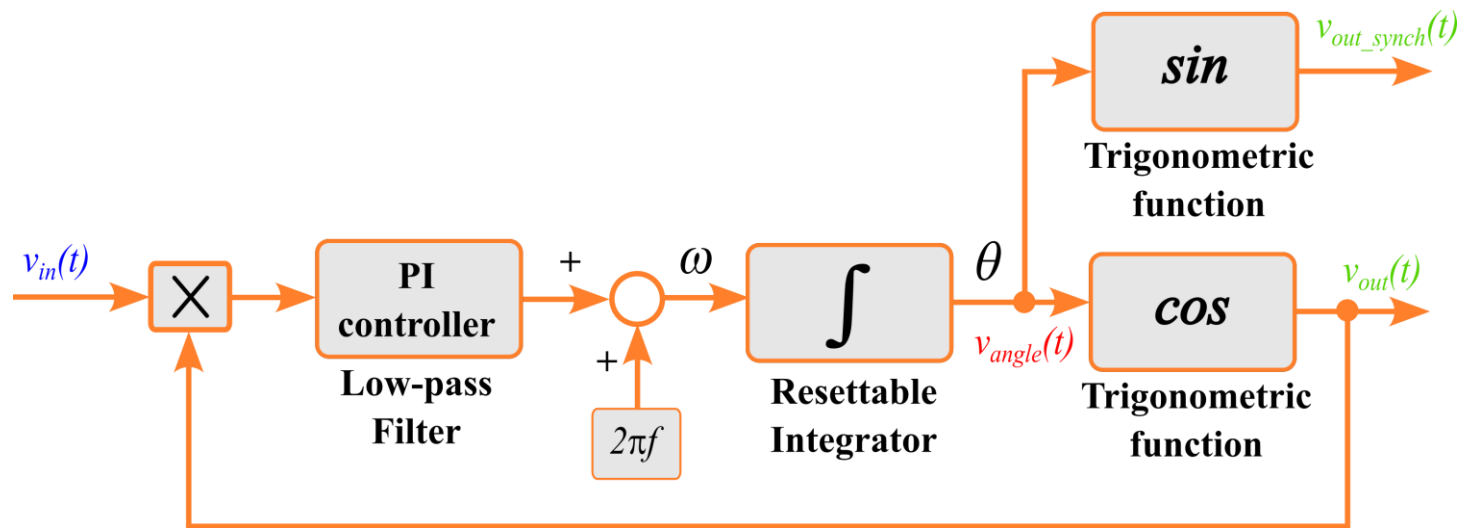

→ continua nos slides